

مميزات بعض ثنائيات القطب غير النشطة


I - ثنائية القطب غير النشطة

نقيس التوتر الكهربائي بين مربطي موصل أومي (لا يمر فيه أي تيار كهربائي) نقول أن الموصل الأومي ثنائي القطب غير نشط .
ثنائي القطب غير النشط هو ثنائية القطب لا ينتج تياراً كهربائياً من تلقاء نفسه ، $(U_{AB}=0)$ $I_{AB}=0$

أمثلة : الصمامات الثنائية ، الموصلات الأومية ، المصباح ، المقاومات المتغيرة R.....

II - مميزات ثنائية القطب غير النشطة

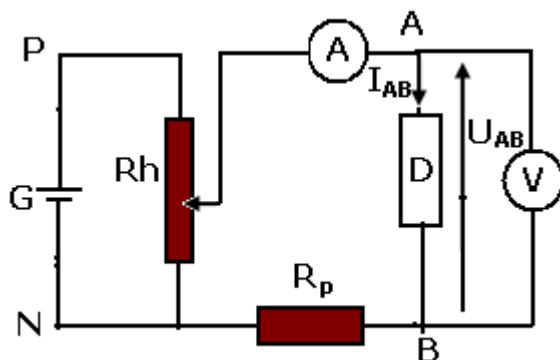1 - التركيب التحرسي لدراسة مميزة ثنائية القطب غير النشط



مقاومة الوقاية : دورها وقاية ثنائية القطب من الإلتلاف . AB أو D ثنائية القطب مراد دراسته R_p

٢ - الطريقة التحرسية


غير التوتر U_{AB} بواسطة مقسم التوتر وبالتالي تتغير الشدة I_{AB} .
تتوقف عن زيادة التوتر أو شدة التيار الكهربائي عندما تصل إحدى القيم الم المشار إليها من طرف الصانع حتى لانعرض ثنائية القطب للإلتلاف . يحمل ثنائية القطب إحدى القيم U_{max} أو I_{max} أو P_{max} . نحسب القيمة المجهولة من هذه الفيما بتطبيق العلاقة $P_{max}=U_{max} \cdot I_{max}$.

* لدراسة ثنائية القطب AB عندما يمر فيه تيار كهربائي من B نحو A نقلب ثنائية القطب في التركيب التجاري أو نعكس الربط عند قطبي المولد مع مراعاة وجوب عكس ربط أجهزة القياس .

٣ - بعض ثنائية القطب المراد دراستها .

٣ - ١ المقاومة المتحكم فيها بالتوتر VDR

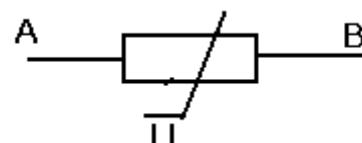
الرمز VDR اختصار للإسم Voltage Dependant Resistor وتسمى كذلك الفارستانس نرمز لها بالرمز التالي :



٣ - ٢ صمام ثنائي ذي وصلة Diode à jonction


يتكون الصمام الثنائي العادي من عنصر شبه موصل كالسيلسيوم (Si) أو الجيرمانيوم (Ge) ومن ذرات دخلية كالبور (B) أو الفوسفور (P)

يرمز إليه بالرمز التالي :

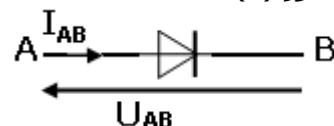

للتمييز بين مربطي الصمام الثنائي العادي ، يضع الصانع نقطة أو حلقة على أحد مربطيه B أو K التي تشير إلى المربط الذي يخرج منه التيار والذي نسميه بالكاثود أو المهبط . أما المربط الآخر A فنسميه الأنود أو المصعد .

3 – الصمام الثنائي زينر Diode de Zener

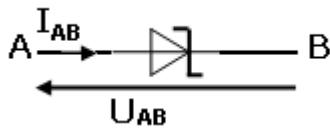


يتكون الصمام الثنائي زينر من شبه موصل زرعت فيه ذرات دخيلة أكثر عدداً من تلك الموجودة في الصمام الثنائي العادي وهو عبارة عن قضيب أسطواني يحمل حلقة تدل على الكاثود B رمزه هو :

3 – 4 الصمام الثنائي المتألق كهربائيا LED


الصمام الثنائي المتألق كهربائيا ثناي قطب ، ينبعث منه ضوء (أحمر أو أصفر أو أخضر أو أبيض) عندما يمر فيه تيار كهربائي من المصعد نحو المهبط .

رمزه هو :

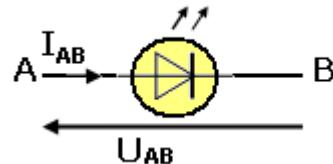


3 – 5 المقاومة الضوئية la photorésistance

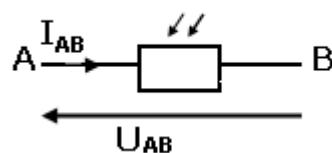المقاومة الضوئية ثنائية قطب ، تتغير مقاومتها حسب الإضاءة التي يتلقاها . رمزه هو :



3 – 6 المقاومة الحرارية la thermistance

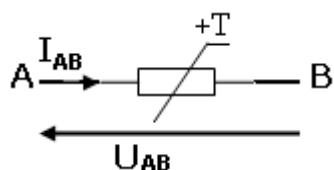المقاومة الحرارية ثنائية قطب تتغير مقاومتها بتغير درجة الحرارة T .



4 – جدول القياسات

1 – المصباح

جدول القياسات

U(V)	0	0,5	0,8	1	1,5	2	2,5	3	-0,5	-0,8	-1	-1,5	-2	-2,5	-3
I(A)	0	0,8	0,9	1	1,2	1,4	1,6	1,8	-0,8	-0,9	-1	-1,2	-1,4	-1,6	-1,8

المقاومة الضوئية
في الظلام :

U(V)	0	1	2	3	4	5
I(mA)	0	0,25	0,5	0,8	1,1	1,3

في الضوء

U(V)	0	1	2	3	4	5
I(mA)	0	1,5	2,5	4	6,5	

الصمام الثنائي العادي

U(V)	0	0,5	0,6	0,7	0,75	0,8	-0,5	-0,6	-0,7	-0,75	-0,8
I(mA)	0	0	0	0	20	50	0	0	0	0	0

الصمam الثنائي زينر

U(V)	0	0,5	0,6	0,7	0,75	0,8	-1	-3	-6	-6,2
I(mA)	0	0	0	20	140	300	0	0	40-	-80

الصمam الثنائي المتألق كهربائيا


U(V)	0	0,5	1	1,5	1,8	2	2,5	-0,5	-1,5	-2
I(mA)	0	0	0	0	2	10	17	0	0	0

التمثيل المباني لمميزات بعض ثنائيات القطب



5 – مميزة ثنائية القطب

على ورق مليمترى وباختيار سلم ملائم نمثل بالنسبة لكل ثنائى قطب AB المميزة $U_{AB}=f(I_{AB})$ بالنسبة للمصباح و $I_{AB}=g(U_{AB})$ بالنسبة للصمam الثنائي العادي والصمam زينر والصمam الثنائي المتألق كهربائيا .





مميزات ثنائيات القطب تماثلية

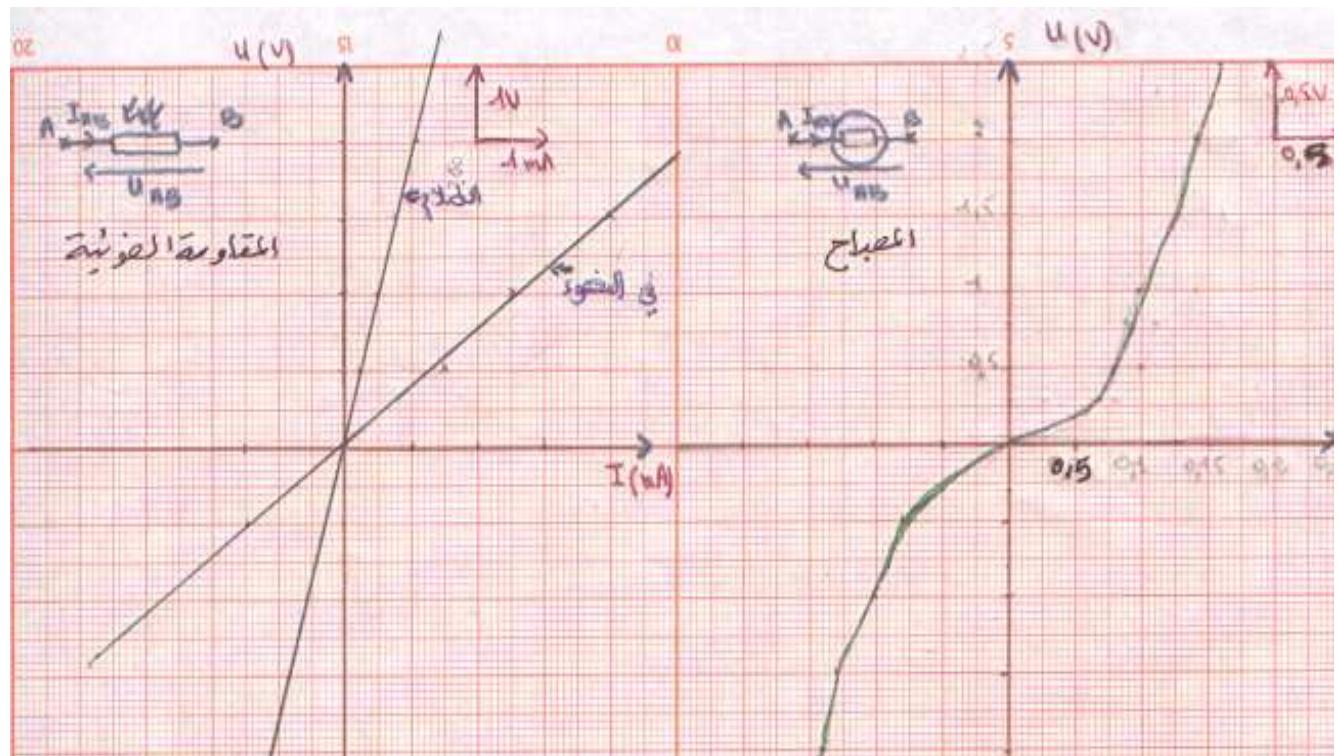

مميزات ثنائية القطب غير تماضية

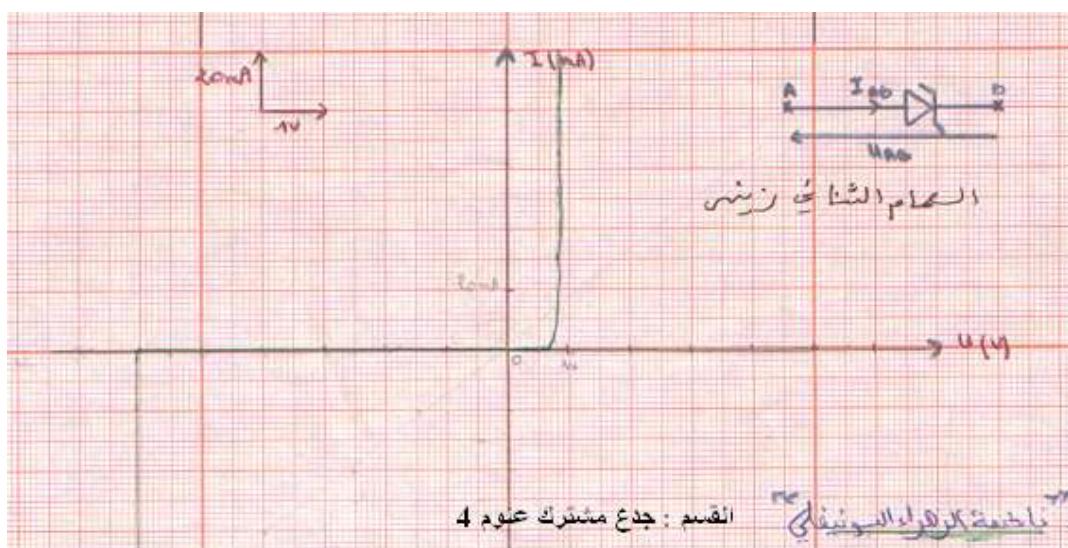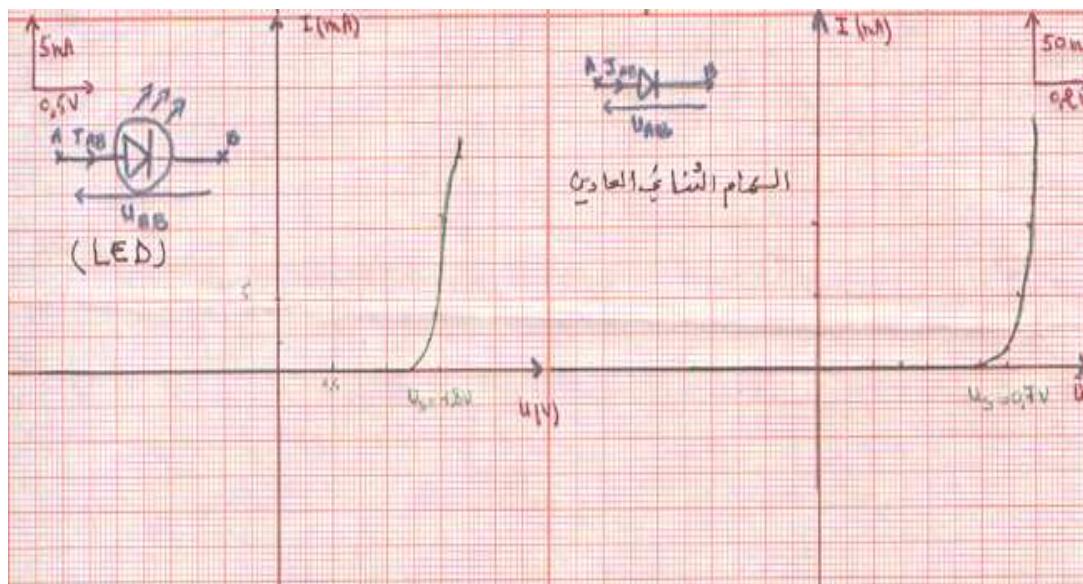

النتائج التجريبية

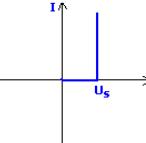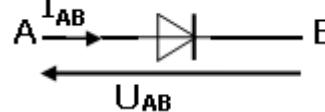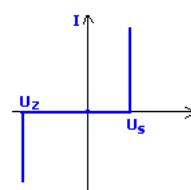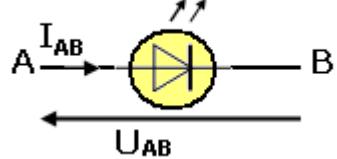استنتاج	خواصه	رموزه	اسمه	نوع ثانوي القطب
<p>الصمام الثنائي ثاني قطب غير تماثلي لا يسمح بمرور التيار الكهربائي إلا في المنحي المباشر</p>	<p>$U_{BA} > 0$: الصمام الثنائي مستقطب في المنحي المعاكس وأن شدة التيار الكهربائي $I_{AB} = 0$ يتصرف ثانوي القطب كعازل أو كقطاع التيار مفتوح .</p> <p>$U_{AB} < 0$ الصمام الثنائي مستقطب في المنحي المباشر ونلاحظ هناك حالتين :</p> <ul style="list-style-type: none"> * $I_{AB} = 0$ $U_{AB} > 0$ الصمام الثنائي يتصرف كعازل . * $I_{AB} \neq 0$ $U_{AB} < 0$ تسمى القيمة الدونية للتوتر U_s التي تبقى دونها شدة التيار الكهربائي منعدمة بعتبة التوتر للصمام الثنائي المميزة المؤتملة للصمام الثنائي العادي : <p>المميزة $(U)g = I$ عندما تكون مكونة من أجزاء مستقيمية ومتوازية مع المحورين التوتر وشدة التيار تسمى بالمميزة المؤتملة لثانوي القطب .</p> 		صمام ثانوي ذي وصلة	ثانوي قطب غير نشيط ذا مميزة غير تماثلية
<p>يكون الصمام الثانوي زينر حاجزاً :</p> $U_{AB} > U_z > U_s$ <p>و يكون ماراً بالنسبة لـ :</p> $U_{BA} > U_z > U_{AB}$	<ul style="list-style-type: none"> - المميزة غير تماثلية - في المنحي المباشر يتصرف كصمام ثانوي عادي - في المنحي المعاكس يقاوم في أول الأمر لكنه يصير موصلًا عندما يفوق التوتر القيمة U_z وتسمى هذه الظاهرة بمفعول زينر <p>المميزة المؤتملة للصمام الثنائي زينر :</p> 		الصمام الثنائي زينر	

	<p>ثائي قطب غير خططي وتماثلي يتصرف بنفس سلوك الصمام الثنائي العادي إلا أن عتبة التوتر U_0 تتعلق بلون الضوء المنبعث من الصمام</p> <p>$U_0 = 1,8V$ بالنسبة ل LED أحمر</p> <p>$U_0 = 2,5V$ بالنسبة ل LED الأخضر والأصفر</p> <p>$U_0 = 2V$ بالنسبة ل LED الأبيض .</p>		الصمام الثنائي المتألق كهربائيا	
	<p>ثائي قطب غير نشيط وتماثلي يتصرف كموصل أومي تتغير مقاومته حسب شدة الإضاءة التي يتلقاها .</p> <p>كلما كانت الإضاءة أشد كلما كانت المقاومة أصغر وكلما كانت الإضاءة أقل (الظلام) كلما كانت المقاومة أكبر</p>		المقاومة الضوئية	ثائي قطب غير نشيط ذات مميزة تماثلية
	<p>ثائي قطب غير نشيط وتماثلي ، تتغير مقاومته بتغيير درجة الحرارة وهي نوعان :</p> <p>المقاومة الحرارية ذات معامل درجة الحرارة السالب CTN بحيث تنقص مقاومتها عندما تزداد درجة الحرارة .</p> <p>المقاومة الحرارية ذات معامل درجة الحرارة الموجب CTP بحيث تكبر مقاومتها عندما تزداد درجة الحرارة</p> <p>وتسمى كذلك بالمحارير الكهربائية .</p>		المقاومة الحرارية	
ثائي قطب تماثلي VDR	<p>المميزة غير خطية تمر من النقطة O</p> <p>سلوكه مستقل عن منحى التيار الكهربائي الذي يمر فيه</p>		المقاومة المتغيرة مع التوتر VDR	ثائي القطب غير نشيط ذي مميزة تماثلية