

Nom et prénom :

Classe: 1 APIC 1 N:

Devoir surveillé1

Semestre II

Sciences physiques

1h.00min



Exercice I :(8points)

1- Donner deux stations de production de l'électricité :(1point)

Donner deux domaines d'utilisation de l'électricité :(1point)

2- Compléter les phrases suivantes:(3,5points)

- a- Les éléments d'un circuit qui comportent deux bornes sont des
- b- La lampe possède deux bornes qui sont le et le
- c- les matériaux qui laissent passer le courant électriques sont des
- d- dans un circuit comportant des dérivation, si une lampe grille, l'autre
- e- A la maison, les lampes et les appareils électriques sont branchés en
- f- on schématise un circuit électrique par des normalisés.

3-Réponds par vrai ou faux :(2,5points)

- 1-Un circuit comportant plusieurs boucles n'est pas un circuit en série.
- 2- Les matériaux isolants ne laissent pas passer le courant électrique.
- 3- Deux lampes en série identiques brillent moins qu'une seule(même générateur).
- 4-le dipôle qui produit le courant électrique est un récepteur.
- 5- Dans une lampadaire électrique, si on enlève une lampe, les autres s'éteignent.

Exercice II :(5points)

Représenter les symboles normalisés des dipôles suivants:(2points)

Dipôle	lampe	diode	Interrupteur ouvert	pile
symbole				


Cocher la bonne réponse :(3points)

objets	bois	coton	cuivre	aluminium	Eau salée	or
conducteur						
isolant						

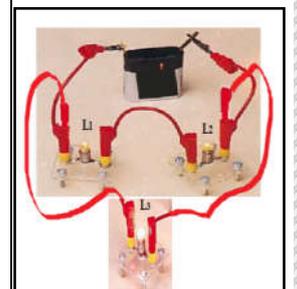Exercice III :(8points)

On considère le montage suivant:

- 1- faire le schéma de montage.(1point)
- 2- Identifier les dipôles qui constituent ce circuit: (2points)
- 3- Comment sont associées les lampes L₁ et L₂?(0,5 point)
- 4- Comment est associée la lampe L₃ par rapport aux deux autres lampes?(0,5 point).....



5- Si la lampe L₁ grille, qu'observe-t-on pour chaque lampe? (2point)

*L₂: justification:

*L₃: justification:

6- Si la lampe L₃ grille, qu'observe-t-on pour chaque lampe?(2point)

*L₁: justification:

*L₂: justification: